

Sujet n°7 - Compteur/Décompteur d'Événements sur FPGA

Sujet n°7 - Compteur/Décompteur d'Événements sur FPGA.....	1
1. Introduction.....	2
2. Cahier des charges.....	3
a) Objectif.....	3
b) Spécifications Fonctionnelles.....	3
c) Spécifications Techniques.....	3
3. Décomposition de la problématique en fonction élémentaire.....	4
4. Schéma bloc.....	5
5. Analyse, codage et validation de chaque fonction élémentaire.....	6
a) Comptage / Décomptage / Reset.....	6
b) Détection de dépassement.....	6
c) Affichage.....	6
d) BCD-7Seg.....	7
6. Explications pour chaque modules.....	8
a) Module de Comptage/Décomptage/Reset.....	8
Programmation du module CompteurDecompteurReset.....	9
Simulation du module CompteurDecompteurReset.....	9
b) Module d'Affichage.....	10
Programmation du module Affichage.....	10
Simulation du module Affichage.....	10
c) Module de Détection de Dépassement.....	11
Programmation du module Détection de Dépassement.....	11
Simulation du module Détection de Dépassement.....	11
d) Module BCD vers 7 Segments (BCD-7Seg).....	12
Programmation du module Détection de Dépassement.....	12
Simulation du module Détection de Dépassement.....	12
e) Module CompteurDecompteur.....	13
Programmation du module complet.....	13
Programmation vers le DE2-115.....	13
7. Conclusion.....	14

1. Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous avons pour objectif de concevoir et de réaliser un compteur/décompteur d'événements sur une carte FPGA DE2-115. Ce projet permettra de mettre en pratique les compétences en programmation et de synthèse matérielle sur FPGA vu lors des précédents TPs, tout en respectant des contraintes spécifiques définies dans un cahier des charges.

Le système à développer doit être capable de compter ou de décompter des événements, par la pression d'un bouton poussoir, avec un affichage numérique sur trois afficheurs 7 segments. Il s'agit également de gérer des dépassements de valeurs, de limiter le compteur entre 0 et 999, et d'allumer une LED rouge en cas de dépassement des bornes. Une fonctionnalité de remise à zéro doit aussi être implémentée pour réinitialiser le compteur.

Ce rapport décrit le processus complet de développement, depuis l'analyse du cahier des charges jusqu'à l'intégration et la validation du système sur la carte FPGA. Nous y détaillerons la décomposition du problème en sous-fonctions élémentaires, leur codage, ainsi que les tests et validations permettant d'assurer le bon fonctionnement du système final.

2. Cahier des charges

a) Objectif

Concevoir un compteur/décompteur d'événements de 0 à 999, affiché sur 3 afficheurs 7 segments, avec gestion des limites et des dépassements, sur une carte FPGA DE2-115.

b) Spécifications Fonctionnelles

- **Comptage/Décomptage :**
 - Incrémenter/décrémenter via un bouton poussoir (BP).
 - Sélection du mode via un interrupteur (comptage si haut, décomptage si bas).
 - Affichage à 999 en comptage et à 0 en décomptage, avec allumage d'une LED rouge en cas de dépassement.
- **Remise à zéro (RAZ) :**
 - Réinitialisation du compteur à 0 via un BP dédié.
- **Affichage :**
 - Affichage de la valeur du compteur sur 3 afficheurs à 7 segments (de 000 à 999).

c) Spécifications Techniques

- Anti-rebond pour les BP afin d'éviter de compter plusieurs fois pour un appui.
- Limitation des valeurs à 0 et 999, avec blocage et indication par LED rouge en cas de dépassement.
- Interface utilisateur :
 - 2 BP : un pour l'incrément/décrément, un pour la remise à zéro.
 - 1 interrupteur pour le mode comptage/décomptage.
 - 3 Afficheurs 7 segments pour l'affichage du compteur.

3. Décomposition de la problématique en fonction élémentaire


Type de module élémentaire	Rôle	Interface	Spécification, contraintes, remarque
Comptage / Décomptage / Reset	Incrémenter ou décrémenter les valeurs (Comprise entre 0 et 999) & remise à zéro	E : Count E : ChoiceMode E : Reset S : Compteur[11:0]	Incrémenter et décrémenter de -2048 à 2047 le compteur et permet de remettre à zéro le compteur via l'interrupteur reset
Affichage	Afficher sur les 3 afficheurs les nombres	E : Compteur[11:0] S : Afficheur1[4:0] S : Afficheur2[4:0] S : Afficheur3[4:0]	Permet d'afficher notre valeur de compteur sur 3 afficheurs 7 segments. La valeur maximum d'affichage est 999 et le minimum 0.
Détection de dépassement	Lorsque la valeur est inférieur à 0 ou supérieur à 999 + 1 alors la LED s'allume en rouge	E : Compteur[11:0] S : Compteur[11:0] S : CompteurHorsPlage	Permet de détecter si notre compteur est hors plage. Si nous sommes hors plage alors une LED s'allume en rouge

4. Schéma bloc

Dans le cadre de ce projet de compteur/décompteur d'événements sur FPGA, le schéma bloc va représenter les modules essentiels tels que le module de comptage/décomptage, le module d'affichage sur les 7 segments, et le module de détection de dépassement.

Chaque module sera associé à des entrées et sorties spécifiques, facilitant ainsi la compréhension de la communication entre les différentes parties du système. Cette approche modulaire permettra de mieux organiser la conception et la mise en œuvre du système sur la carte FPGA, tout en respectant les contraintes définies dans le cahier des charges.

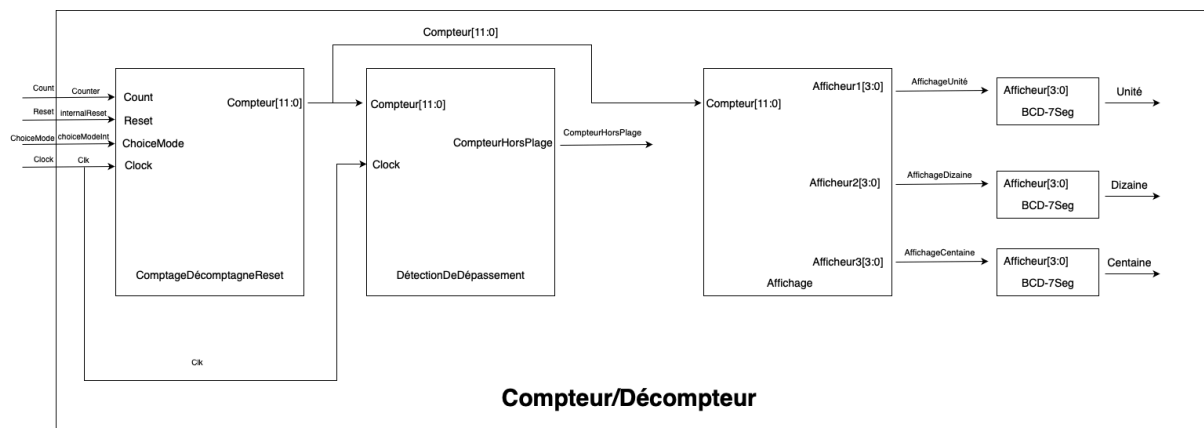Le schéma bloc décrit également la manière dont les boutons poussoirs, l'interrupteur, les afficheurs 7 segments, et les LEDs sont interconnectés pour former un système cohérent et fonctionnel.



5. Analyse, codage et validation de chaque fonction élémentaire

a) Comptage / Décomptage / Reset

```
A chaque appuie sur front descendant sur count ou front montant Reset alors alors
    vérifier si Reset =1 alors
        compteur = 0
    sinon
        Vérifier si ChoiceMode = 1 (Incremente) alors
            compteur = compteur +1
        sinon (ChoiceMode = 0 (decremente))
            compteur = compteur - 1
        finsi
    finsi
FIN
```

b) Détection de dépassement

```
A chaque changement de Compteur
    Vérifier Si Compteur <=999 ET Compteur >= 0 alors
        LedRouge = 0
    sinon
        LedRouge = 1
    finsi
FIN
```

c) Affichage

```
A chaque changement de Compteur
    Afficheur1 = unitéCompteur
    Afficheur2 = dizaineCompteur
    Afficheur3 = centaineCompteur
FIN
```

d) BCD-7Seg

A chaque changement de BinIn faire

switch (BinIn)

cas 0 : ISegOut = 1111110

cas 1 : ISegOut = 0110000

cas 2 : ISegOut = 1101101

cas 3 : ISegOut = 1111001

cas 4 : ISegOut = 0110011

cas 5 : ISegOut = 1011011

cas 6 : ISegOut = 1011111

cas 7 : ISegOut = 1110000

cas 8 : ISegOut = 1111111

cas 9 : ISegOut = 1111011

cas default : ISegOut = 0000000

FinSwitch

Inversion binaire de ISegOut

Fin

6. Explications pour chaque modules

Dans cette partie, nous allons détailler le rôle et le fonctionnement de chaque module de notre système de compteur/décompteur d'événements sur FPGA. Chaque module joue un rôle spécifique dans la gestion du comptage, de l'affichage et de la détection des dépassements.

Il est important de noter que le système continue de compter au-delà des limites imposées, même si ces valeurs ne peuvent pas être affichées. L'afficheur montrera 0 lorsque le compteur est en dessous de la limite, et 999 lorsqu'il dépasse la limite supérieure. Bien que le compteur puisse réellement compter de -2048 à 2047 (2^{12} signés), l'affichage reste restreint aux valeurs comprises entre 0 et 999, comme mentionné précédemment.

a) Module de Comptage/Décomptage/Reset

Le **module de comptage/décomptage** est au cœur du système, responsable de l'incrémement ou de la décrémentation de la valeur du compteur en fonction des interactions de l'utilisateur. Il prend en compte les entrées suivantes :

- **Count** : un bouton poussoir pour incrémenter ou décrémenter la valeur du compteur.
- **ChoiceMode** : un interrupteur pour sélectionner le mode comptage ou décomptage (comptage si haut, décomptage si bas).
- **Reset** : un interrupteur pour réinitialiser le compteur à zéro.

Ce module gère également les limites de comptage, c'est-à-dire :

- En mode comptage, la valeur maximale est de 999. Si le compteur atteint cette limite, une LED sera allumée pour indiquer que la limite à était atteinte.
- En mode décomptage, la valeur minimale est de 0. Si le compteur atteint 0, une LED sera allumée pour indiquer que la limite à était atteinte.

Si le bouton de remise à zéro est activé, le compteur est réinitialisé à 0 et par la même occasion la LED qui indique le dépassement s'éteindra.


Programmation du module CompteurDecompteurReset

```

1 module CompteurDecompteurReset(Count, Mode, Reset, Compteur);
2
3     input wire Count;
4     input wire Mode;
5     input wire Reset;
6     output wire signed [11:0]Compteur;
7
8     reg signed [11:0] InternalCompteur;
9
10    always @(negedge Count or posedge Reset)
11    begin
12        if (Reset == 1)
13        begin
14            InternalCompteur <= 0;
15        end else
16        begin
17            if (Mode == 1)
18            begin
19                InternalCompteur <= InternalCompteur + 1;
20            end
21            else
22            begin
23                InternalCompteur <= InternalCompteur - 1;
24            end
25        end
26    end
27
28    assign Compteur = InternalCompteur;
29

```

 Simulation du module CompteurDecompteurReset



Nous avons simulé le module de la manière suivante : dans un premier temps, nous avons sélectionné le mode décomptage en réglant le Mode à 0. Comme attendu, le compteur se décrémente à chaque front descendant du signal provenant du bouton poussoir Count. Ensuite, en passant le Mode à 1, le système bascule en mode comptage, et le compteur s'incrémente correctement. Enfin, lorsque le signal Reset passe à 1 sur un front montant, le compteur se réinitialise à 0, conformément au comportement attendu.

b) Module d'Affichage

Le **module d'affichage** est chargé d'indiquer la valeur du compteur sur trois afficheurs à 7 segments. Il prend en entrée la valeur du compteur, qui est divisée en unités, dizaines et centaines pour l'affichage.

- **Entrée** : la valeur du compteur sur 12 bits signés (Compteur[11:0]), représentant une valeur entre 0 et 999.
- **Sorties** : trois valeurs en BCD correspondant aux chiffres des unités, dizaines et centaines, envoyées aux afficheurs 7 segments.


Programmation du module Affichage

```

1  module Affichage(
2      input wire count,           // signal d'horloge
3      input signed [11:0]compteur, // Compteur
4      output reg [3:0] unite,     // chiffre des unités
5      output reg [3:0] dizaine,  // chiffre des dizaines
6      output reg [3:0] centaine  // chiffre des centaines
7  );
8
9
10 always @(posedge count) begin
11     if (compteur <= 999 && compteur >= 0) begin
12         unite = compteur % 10;
13         dizaine = (compteur / 10) % 10;
14         centaine = (compteur / 100);
15     end
16     else begin
17         if (compteur < 0)
18             begin
19                 unite = 0;
20                 dizaine = 0;
21                 centaine = 0;
22             end
23         else begin
24             unite = 9;
25             dizaine = 9;
26             centaine = 9;
27         end
28     end
29 end
30
31
32 endmodule

```

Simulation du module Affichage

 

Dans cette simulation, nous avons injecté différentes valeurs au compteur pour effectuer des tests. On constate que pour les valeurs comprises entre 0 et 999, les chiffres des centaines, dizaines et unités sont correctement affichés. Lorsque les valeurs dépassent les limites imposées, le système fonctionne comme prévu : il affiche 0 lorsque la valeur est inférieure à la limite, et 999 lorsque la valeur dépasse la limite supérieure.

c) Module de Détection de Dépassement

Le **module de détection de dépassement** permet de gérer les situations où la valeur du compteur sort de la plage autorisée (entre 0 et 999). Il détecte si la valeur est en dehors de ces bornes et active une LED rouge pour indiquer un dépassement.

- **Entrée** : la valeur du compteur sur 12 bits signés.
- **Sortie** : une LED qui s'allume si la valeur dépasse 999 en mode comptage ou descend en dessous de 0 en mode décomptage.

Ainsi, si une valeur hors plage est atteinte, la LED s'allume pour signaler qu'une limite à été atteinte.


Programmation du module Détection de Dépassement

```

1 module DetectionDeDepassement(Count, Compteurs, CompteursHorsPlage);
2
3 input wire Count;
4 input wire signed[11:0]Compteurs;
5 output reg CompteursHorsPlage;
6
7 always @(posedge Count)
8 begin
9     if (Compteurs < 0 || Compteurs > 999)
10        CompteursHorsPlage <= 1; // Indique que le compteur est hors plage
11    else
12        CompteursHorsPlage <= 0; // Indique que le compteur est dans la plage
13    end
14 end
15 endmodule

```

 Simulation du module Détection de Dépassement



Comme le montre la simulation, lorsque le compteur est à 0, il reste dans la plage autorisée. Cependant, dès que la valeur du compteur devient -1 ou inférieure, le système considère que nous sommes hors plage. De plus, tant que le compteur reste compris entre 0 et 999, il est dans la plage valide. En revanche, si la valeur du compteur atteint ou dépasse 1000, le système signale également un dépassement et nous sommes alors hors plage.

d) Module BCD vers 7 Segments (BCD-7Seg)

Ce module est responsable de la conversion des valeurs BCD générées par le module d'affichage en signaux contrôlant les afficheurs à 7 segments. Il traduit chaque chiffre décimal en un motif spécifique de segments à allumer pour afficher correctement les chiffres sur les afficheurs.

- **Entrée** : une valeur BCD de 4 bits (0 à 9) correspondant à un chiffre du compteur.
- **Sortie** : un ensemble de 7 signaux pour contrôler les segments de l'afficheur, permettant d'afficher le chiffre correspondant.

Ce module est indispensable pour que les chiffres du compteur soient correctement affichés sous forme lisible pour l'utilisateur.

Programmation du module Détection de Dépassement

```

1  module BCD7Seg(BinIn, SegOut);
2
3  input[3:0] BinIn;          // Binary input value
4
5
6  output[0:6] SegOut;
7
8  reg[0:6] iSegout;          // internal seg value (positive logic / CC)
9
10 assign SegOut[0:6] = ~iSegout[0:6]; // Adapt to CA display
11
12
13 always @(BinIn)
14 begin
15     case (BinIn)
16         // abcdefg
17         0 : iSegout <= 7'b1111110;
18         1 : iSegout <= 7'b0110000;
19         2 : iSegout <= 7'b1101101;
20         3 : iSegout <= 7'b1111001;
21         4 : iSegout <= 7'b0110011;
22         5 : iSegout <= 7'b1011011;
23         6 : iSegout <= 7'b1011111;
24         7 : iSegout <= 7'b1110000;
25         8 : iSegout <= 7'b1111111;
26         9 : iSegout <= 7'b1111011;
27         default : iSegout <= 7'b0000000;
28     endcase
29 end
30
31
32
33 endmodule

```

Simulation du module Détection de Dépassement

> BinIn	U0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
> SegOut	B 00000001	0000001	1001111	0010010	00011	1001100	001	0100000	0001111	0000000	0000100	1111111		0000001


Dans cette simulation, nous vérifions que pour chaque valeur décimale donnée en entrée à BinIn, l'afficheur 7 segments SegOut génère correctement le motif binaire correspondant. Cela permet d'activer les segments appropriés afin d'afficher le chiffre correspondant à la valeur binaire d'entrée.

e) Module CompteurDecompteur

Ce module va permettre d'assembler tous les programmes précédemment décrits en un seul bloc schématique. Pour l'intégration de ces différents modules, il nous suffisait de suivre le schéma bloc élaboré en amont et de nommer les signaux conformément à ce qui était prévu dans ce schéma.


- **Entrée** : Une clock reliée à celle de la carte, un bouton poussoir pour incrémenter ou décrémenter le compteur, un interrupteur permettant de sélectionner le mode (incrémentation ou décrément), et un autre interrupteur pour réinitialiser le compteur.
- **Sortie** : Une LED compteurHorsPlage pour indiquer si le compteur dépasse les limites définies, ainsi que trois afficheurs 7 segments pour afficher la valeur actuelle du compteur.

Programmation du module complet

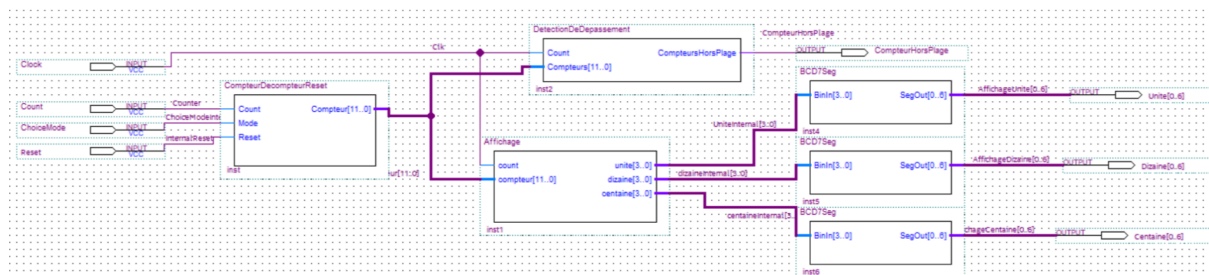

Programmation vers le DE2-115

Voici notre bloc créé avec le module CompteurDecompteur mentionné précédemment. La clock est connectée à une horloge de 50 MHz présente sur la carte électronique. Le compteur est contrôlé par le bouton KEY0, tandis que la sélection du mode (comptage/décomptage) est gérée par l'interrupteur SW0, et la remise à zéro est activée via l'interrupteur SW1. En sortie, l'indication de dépassement de plage du compteur est reliée à la LED verte LEDG0, tandis que les valeurs du compteur sont affichées sur les afficheurs HEX0, HEX1, et HEX2.

 

7. Conclusion

Nous avons atteint les objectifs fixés pour ce projet en concevant et en réalisant avec succès un compteur/décompteur d'événements. Le système répond aux exigences spécifiées dans le cahier des charges, notamment en matière de comptage, décomptage, remise à zéro, et gestion des limites avec affichage numérique et signalisation grâce à une LED en cas de dépassement.

Chaque module a été développé, testé et validé, assurant ainsi le bon fonctionnement global du système. Le compteur fonctionne correctement pour des valeurs comprises entre 0 et 999, avec un comportement conforme aux attentes lorsque les limites sont atteintes ou dépassées. Bien que le système continue de compter au-delà de ces bornes, l'afficheur est limité à afficher 0 pour les valeurs inférieures et 999 pour les valeurs supérieures. De plus, la gestion des segments pour l'affichage et la détection des dépassements a été implémentée avec succès.

En conclusion, ce projet a permis de mettre en œuvre nos compétences en conception matérielle et en synthèse sur FPGA, en respectant les contraintes imposées. Le système final est fonctionnel et stable, démontrant une bonne maîtrise des aspects techniques étudiés durant les travaux pratiques.

Lien vers la vidéo de la démonstration : <https://youtu.be/hOHsEnksdBE>

Lien vers le Github : https://github.com/dorianDB/Project_HDL/tree/main